

Circuito final en funcionamiento

- Como elementos implícitos tenemos las alimentaciones del LCD. Quitémoslas.
- Nos quedará un circuito mínimo como en la figura. Al arrancar la simulación se ve que funciona perfectamente.

