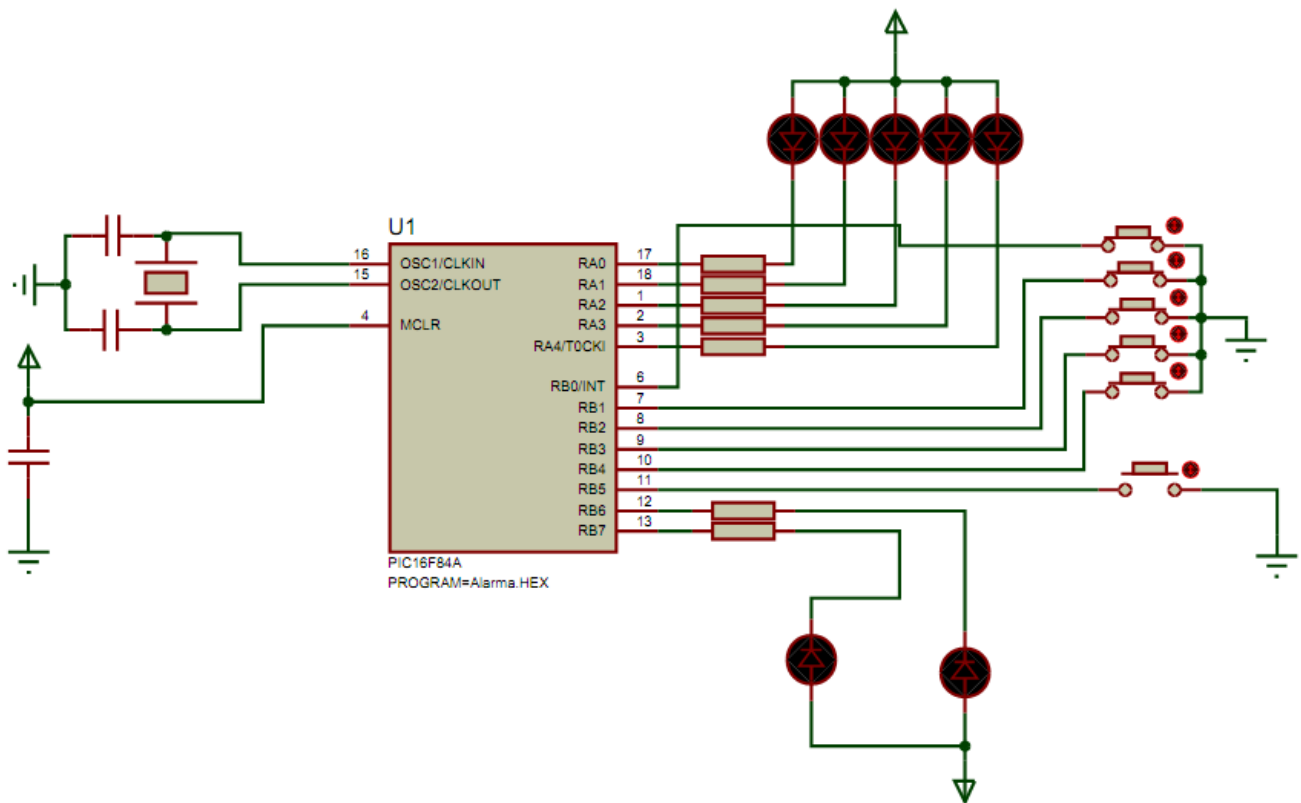




Sensores normalmente cerrados.

RB0_sensor de la puerta 1

RB1_sensor de la puerta 2

RB2_sensor de la ventana 1

RB3_sensor de la ventana 2

RB4_sensor de la ventana 3

Activa y desactiva o alarma

RB5_ botón normalmente abierto (activa y desactiva o alarma)

RB6_LED activa y desactiva o alarma

LEDs de salida.

RA0_LED puerta 1

RA1_LED puerta 2

RA2_LED ventana 1

RA3_LED ventana 2

RA4_LED ventana 3

Salida de alarma.

RB7_salida de alarma