

Circuito de entrada digital con amplio rango de tension de entrada, si $Z=10V$ la entrada puede variar entre 12 y 200V sin problema.

Si $Z \leq 10V$, la entrada puede variar entre $V_{in}+2V$ hasta 200V pero hay que retocar los valores de $R1$ y $R2$ para que circule la suficiente corriente por el diodo del optoacoplador.

